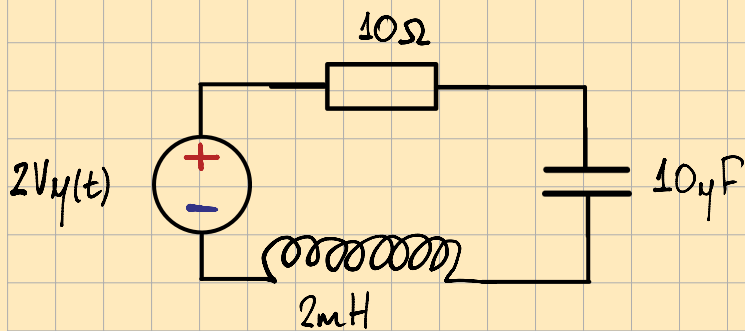



Aparte #7 RLC

¿Como se analiza un cto de Segundo Orden?




Evaluamos el cto en el momento antes del cambio ($t=0^-$)

$t=0^-$

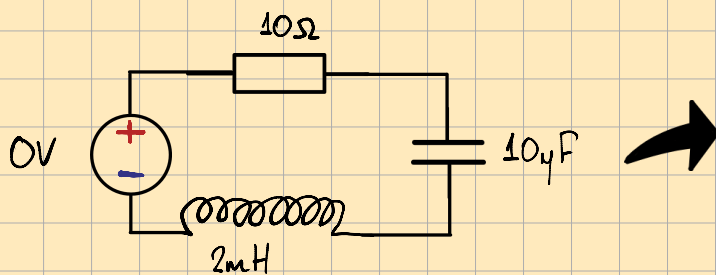




$$V_C(0^-) = 0V$$

$$I_L(0^-) = 0A$$

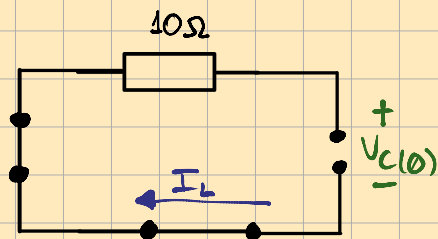

Evaluamos el cto en el momento despues del cambio ($t=0^+$)

$t=0^+$

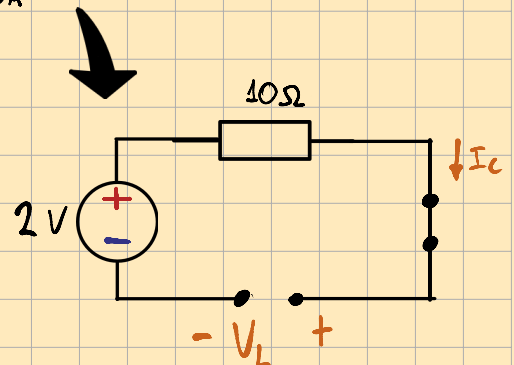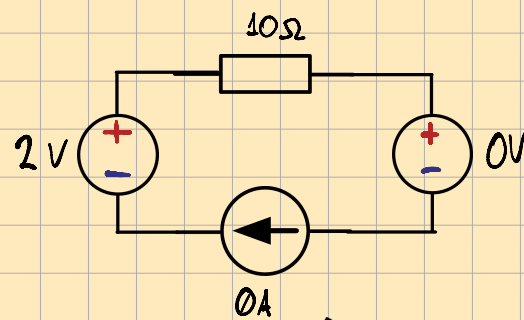
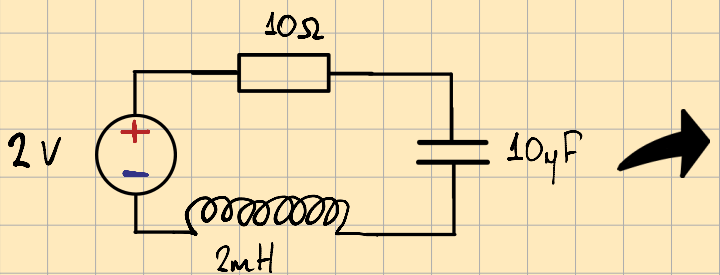


Relación

$I_C = 0A$	$I_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$	$\frac{dV_C(t)}{dt} = \frac{I_C(t)}{C}$	$\frac{dV_C(0^+)}{dt} = 0V/s$
$V_L = 2V$	$V_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt}$	$\frac{dI_L(t)}{dt} = \frac{V_L(t)}{L}$	$\frac{dI_L(0^+)}{dt} = 100A/s$



Evaluamos el cto mucho tiempo despues ($t=\infty^+$) (Rta Forzada)

$t = \infty^+$

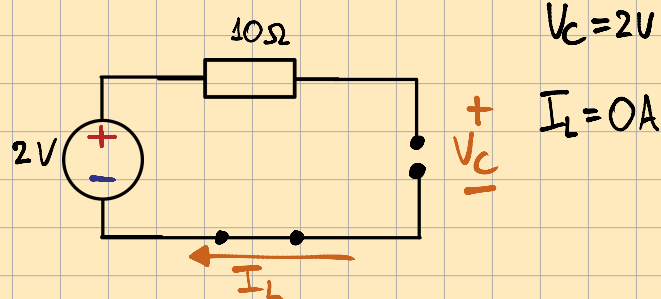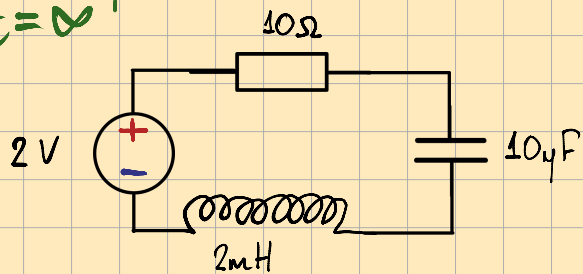

Ahora analizamos la rta natural

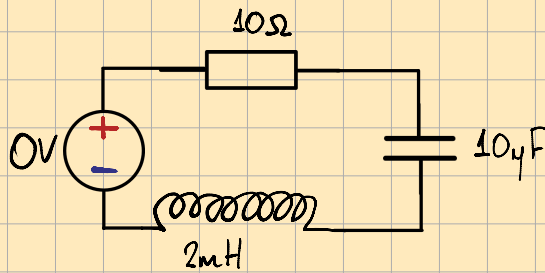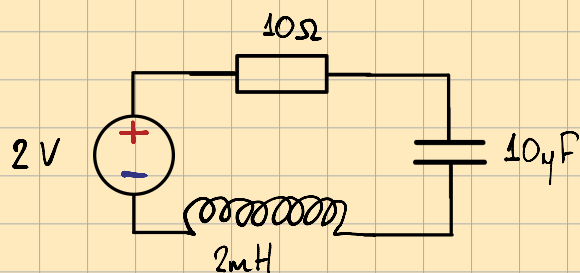La Rta Natural es tiempo positivo y con todas las fuentes apagadas



LVK:

$$I_{L(t)} \cdot R + V_C(t) + V_L(t) = 0$$

$$I_{L(t)} \cdot R + V_C(t) + V_L(t) = 0 \quad V_L(t) = L \frac{dI_{L(t)}}{dt}$$

$$I_{L(t)} \cdot R + V_C(t) + L \frac{dI_{L(t)}}{dt} = 0$$

$$I_{L(t)} \cdot R + \frac{1}{C} \int I_{L(t)} dt + C + L \frac{dI_{L(t)}}{dt} = 0$$

$$\frac{d(I_{L(t)} \cdot R + \frac{1}{C} \int I_{L(t)} dt + C + L \frac{dI_{L(t)}}{dt} = 0)}{dt}$$


$$\frac{dI_{L(t)}}{dt} \cdot R + \frac{1}{C} \frac{d \int I_{L(t)} dt}{dt} + \frac{d \cdot C}{dt} + L \cdot \frac{d^2 I_{L(t)}}{dt^2} = \frac{d0}{dt}$$

$$\frac{dI_{L(t)}}{dt} \cdot R + \frac{1}{C} I_{L(t)} + 0 + L \frac{d^2 I_{L(t)}}{dt^2} = 0$$

$$\frac{dI_{L(t)}}{dt} \cdot R + \frac{1}{C} I_{L(t)} + L \frac{d^2 I_{L(t)}}{dt^2} = 0$$

$$L \frac{d^2 I_{L(t)}}{dt^2} + R \frac{dI_{L(t)}}{dt} + \frac{1}{C} \cdot I_{L(t)} = 0$$
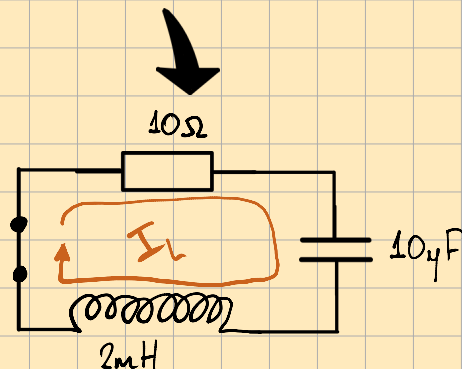
$$s^2 = \frac{d^2 I_{L(t)}}{dt^2}, \quad s^1 = \frac{dI_{L(t)}}{dt}, \quad s^0 = 1 = I_{L(t)}$$



$$I(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$\int I(t) dt = C \cdot \int dV_C(t)$$

$$\frac{1}{C} \int I(t) dt = \int dV_C(t)$$

$$\frac{1}{C} \cdot \int I(t) dt = V_C(t) + C$$

$$\frac{1}{C} \cdot \int I_C(t) dt + C = V_C(t)$$

$$L \cdot s^2 + R \cdot s + \frac{1}{C} = 0$$

$$s^2 + \frac{R}{L} s + \frac{1}{LC} = 0 \quad s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

Hallamos α y ω_0

$$2\alpha = \frac{R}{L}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\alpha = 2,5K$$

$$\omega_0 = 7,07K$$

Determinar el caso

Caso	Condición	Raíces	$x_n(t)$
Sobreamortiguado	$\alpha > \omega_0$	s_1, s_2 reales y distintas	$A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$
Críticamente amortiguado	$\alpha = \omega_0$	$s = -\alpha$ (doble)	$(A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$
Subamortiguado	$\alpha < \omega_0$	$s = -\alpha \pm j\omega_d$	$e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$$\alpha < \omega_0 \quad \omega_d = 6,6K$$

$$I_L(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t)) \quad \text{Rta. Nat}$$

Rta completa = Rta Nat. + Rta. Forzada

$$I_L(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t)) + 0A$$

derivo $I_L(t)$ con respecto a t

$$\frac{dI_L(t)}{dt} = -\alpha e^{-\alpha t} (A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t)) + e^{-\alpha t} [-A_1 \omega_d \sin(\omega_d t) + A_2 \omega_d \cos(\omega_d t)]$$

Evaluo en $t=0$

$$0A = e^{-\alpha \cdot 0} (A_1 \cos(\omega_d \cdot 0) + A_2 \sin(\omega_d \cdot 0)) + 0A$$

$$0 = 1 (A_1 \cdot 1 + A_2 \cdot 0) = A_1$$

$$100A_s = -\alpha e^{-\alpha \cdot 0} (A_1 \cos(\omega_d \cdot 0) + A_2 \sin(\omega_d \cdot 0)) + e^{-\alpha \cdot 0} [-A_1 \omega_d \sin(0 \cdot t) + A_2 \omega_d \cos(\omega_d \cdot 0)]$$

$$100A_s = -\alpha \cdot 1 \cdot (0 + 0) + 1 \cdot (0 + A_2 \omega_d \cdot 1) = A_2 \omega_d$$

$$\frac{100A_s}{\omega_d} = A_2 = 15,15m$$

$$I_L(t) = e^{-2,5K \cdot t} \left(0 \cdot \cos(6,6K \cdot t) + 15,15m \sin(6,6K \cdot t) \right)$$

$$I_L(t) = 15,15m \cdot e^{-2,5K \cdot t} \cdot \sin(6,6K \cdot t)$$

